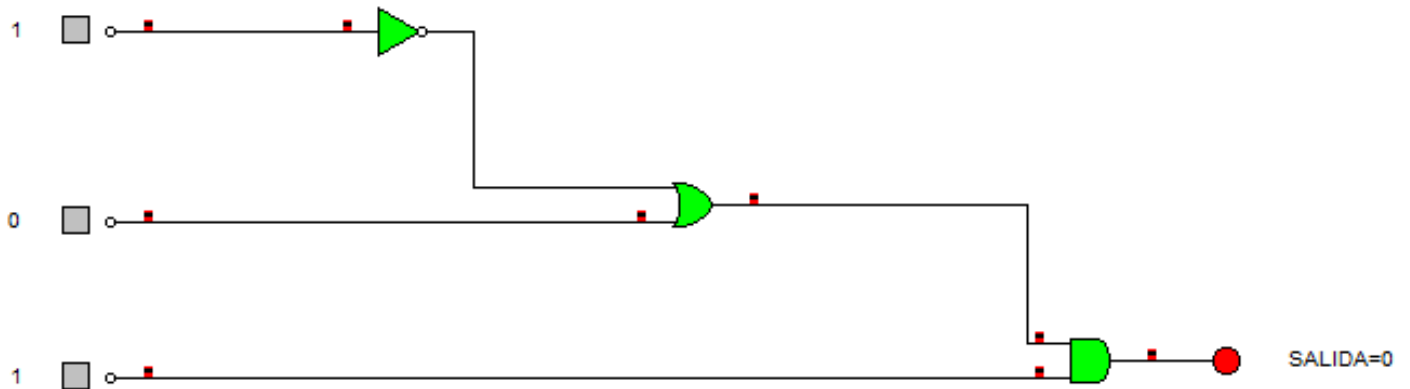


TABLA DE VERDAD JUAN Y

DANIEL



<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>SALIDA</u>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\text{FUNCIÓN} = (\hat{A} + B) * C$$