

SENSOR ULTRASONICO HC-SR04, ALARMA EN ARDUINO

```
tiem=pulseIn(9, HIGH);//fórmula para
long dis;
                                                   medir el pulso entrante.
long tiem;
                                                   dis=long(0.017*tiem);//fórmula para
int led1 = 13;
                                                   calcular la distancia del sensor ultrasónico.
void setup( ){
                                                   if(dis>10){ //comparativo para la alarma se
                                                   ingresa la distancia en la que encenderá o
Serial.begin(9600);
                                                   apagara.
pinMode(10, OUTPUT); //salida del pulso
                                                   digitalWrite(13, HIGH);
generado por el sensor ultrasónico
                                                   }
pinMode(9, INPUT);//entrada del pulso
generado por el sensor ultrasónico
                                                   else
pinMode(13, INPUT);//alarma de la
distancia (encenderá el led)
                                                   digitalWrite(13,LOW);
}
                                                   }
void loop(){
                                                   Serial.println("LA DISTANCIA MEDIDA ES:");
digitalWrite(10,LOW);//recibimiento del
pulso.
                                                   Serial.println(dis);
delayMicroseconds(5);
                                                   Serial.println("cm");
digitalWrite(10, HIGH);//envió del pulso.
                                                   delay(500);
delayMicroseconds(10);
                                                   }
```

EXPLICACION MONTAJE

En este caso los cables usados para el montaje de la HC-SR04 son morado azul blanco y amarillo.

El cable azul corresponde al VCC que se conecta en 5v.

El cable amarillo corresponde a al Trigger que se conecta en el pin 10 de la placa.

El cable morado corresponde a Echo que corresponde con el pin 9 de la placa.

El cable blanco corresponde con la conexión GND.

El LED se conecta al pin 13 de la placa y al GND.


CODIGO AÑADIENDO UN ZUMBADOR

```
#define trigPin 10 // Arduino pin tied to
                                                    duration = pulseIn(9,HIGH);
trigger pin on the ultrasonic sensor.
                                                    distance = (duration)/58;
#define echoPin 9 // Arduino pin tied to
                                                    if(distance >= 546 | | distance <= 1,5){
echo pin on the ultrasonic sensor.
                                                    Serial.println("Out of range");
const int zumbador = 6; // Zumbador
conectado al pin 6
                                                    }
const int led = 13; // LED conectado al pin 6
                                                    else {
void setup() {
                                                    Serial.print(distance);
Serial.begin(9600); // Open serial monitor
                                                    Serial.println("20cm");
at 115200 baud to see ping results.
pinMode(trigPin,OUTPUT);
                                                    if(distance < 100){
pinMode(echoPin,INPUT);
                                                    pausa = distance * 10;
pinMode(zumbador, OUTPUT);
                                                    digitalWrite(6, HIGH);
pinMode(led, OUTPUT);
                                                    digitalWrite(13, HIGH);
                                                    delay(pausa);
void loop() {
int duration, distance, pausa;
                                                    digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
                                                    digitalWrite(13, LOW);
delayMicroseconds(500);
                                                    delay(pausa);
digitalWrite(10, LOW);
                                                    }
```


EXPLICACION MONTAJE ZUMBADOR

Una de las salidas del zumbador se conecta en el pin 6 de la placa.

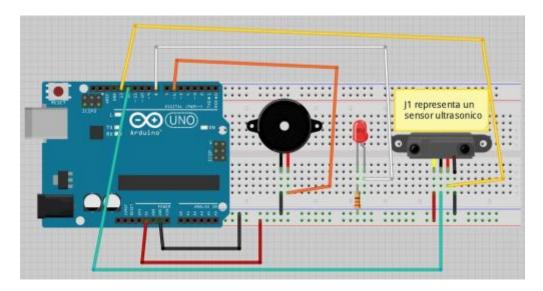La otra salida del zumbador se conecta en el GND.



FOTOGRAFIAS Y VIDEO DEL TRABAJO

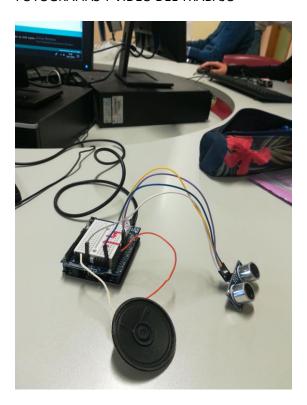

En esta fotografía se ve el led apagado puesto que solo se enciende el led y suena el zumbador cuando algún objeto o en este caso la mano se aproxima al sensor .

En el video se aprecia el proyecto en funcionamiento aunque el sonido que emite el zumbador se aprecia de manera leve y con dificultad por el ruido existente en el ambiente, como se ha

explicado antes cuando la mano se aproxima al sensor el led se enciende y el zumbador emite sonido, en el momento que alejas la mano el led se apaga y el zumbador deja de emitir sonido.